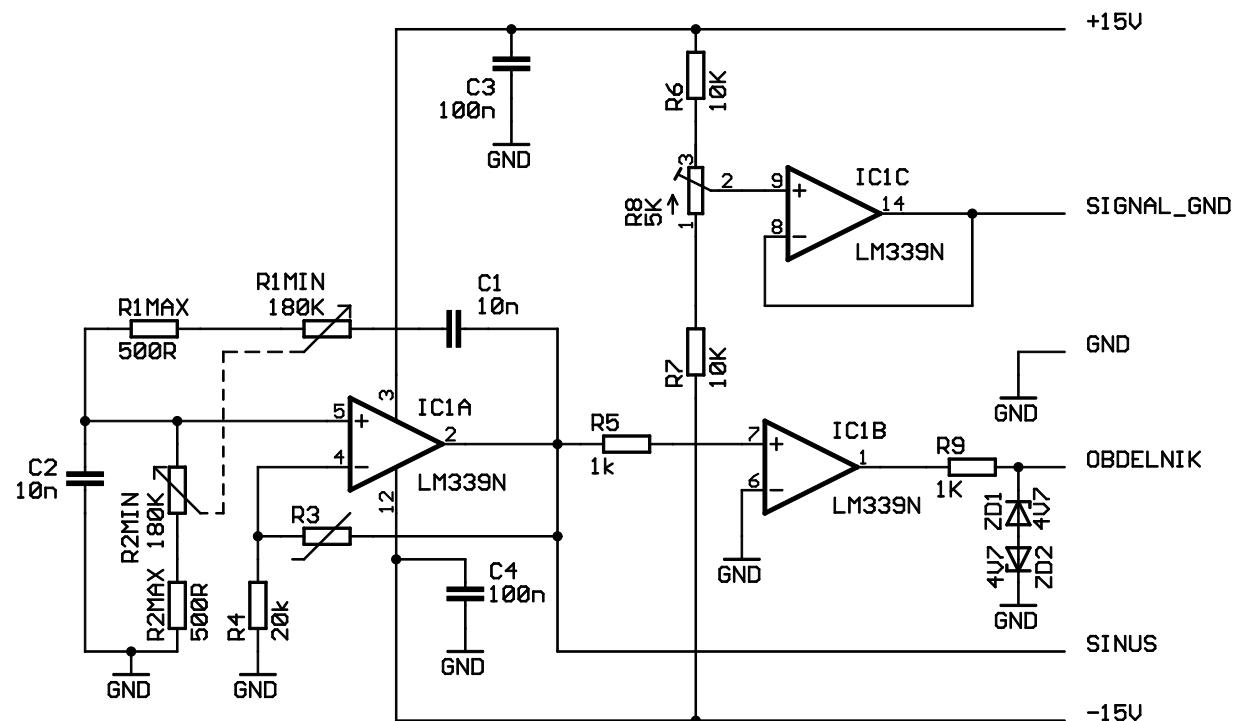


FUNKČNÍ GENERÁTOR

Josef Kufner

Zadání

Sinus – obd’elník; offset ± 3 V; $f_0 = 100$ Hz až 20 kHz v jednom rozsahu; $R_{vyst} = 20 \Omega$; $U_{2sin} = 5$ V; $U_{2ssobd} = 6$ V; útlum po 5 dB do -60 dB



Seznam součástek

C1	10n/30V
C2	10n/30V
C3	100n/30V
C4	100n/30V
IC1	LM339N
R1MAX	500R/0,25W
R1MIN	180K/0,25W
R2MAX	500R/0,25W
R2MIN	180K/0,25W
R3	termistor K164NK010
R4	20k/0,25W
R5	1k/0,25W
R6	10K/0,25W
R7	10K/0,25W
R8	5K0,25W
R9	1K/0,25W
ZD1	4V7
ZD2	4V7

Výpočty

$$C_1 = C_2 = 10 \text{ nF} \text{ (volím)}$$

$$R_{1min} = R_{2min} = \frac{1}{2\pi \cdot f_{0min} \cdot C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 10 \text{ n}} = 159154,94 \Omega \Rightarrow 180 \text{ k}\Omega$$

$$R_{1max} = R_{2max} = \frac{1}{2\pi \cdot f_{0max} \cdot C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 20 \text{ k} \cdot 10 \text{ n}} = 795,77 \Omega \Rightarrow 500 \Omega$$

$$U_{R3} = 2 \text{ V}$$

$$U_{R4} = 4 \text{ V}$$

$$R_4(\vartheta = 25^\circ\text{C}) = 10 \text{ K}$$

$$R_3 = 2 \cdot R_4 = 20 \text{ K}$$

$$R_5 = 1 \text{ k}\Omega \text{ (volím)}$$

$$R_9 = \frac{U_{R9}}{I_{ZD}} = 1 \text{ k}\Omega$$

Popis funkce

Obvod je složen ze tří na sobě relativně nezávislých částí. První část, okolo IC1A, je generátor sinusového průběhu napětí se stabilizací amplitudy termistorem. Druhou částí, v okolo IC1B je komparátor bez hystereze, který se překlápe z jedné saturace do druhé podle toho, zda je na jeho vstupu kladná či záporná půlvlna sinusového napětí z první části. Poslední částí, v okolo IC1C, je ve svém podstatě zdroj napětí, který je vytvářen offsetem výstupního napětí.

Oba výstupy generátoru jsou ve fazích a mají stejnou frekvenci. Nastavení frekvence se provádí potenciometrem R_{2min} a nastavení offsetu potenciometrem R_8 . Napájení je přivedeno symetricky $\pm 15 \text{ V}$.